

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

EC45C - Sistemas Microcontrolados Turmas: C51A/C51B

Prática L7 – Contadores e temporizadores.

Objetivos:

- Criar um *firmware* com foco em contagem de tempo.
- Simular o *firmware* no Proteus.
- Testar o firmware no kit didático XM118.
- Agrupar os arquivos gerados para envio pelo Moodle.

Timers

Timers são periféricos usados para realizar contagens. Quando a contagem se baseia em um sinal periódico cuja base de tempo é conhecida, tem-se um temporizador.

Para usar o timer como um temporizador, determinamos um valor inicial que deve ser carregado no timer para que ele gere uma interrupção após um tempo pré-determinado.

A equação (1) mostra como calcular o tempo (T) até o estouro do timer após a carga de um valor inicial (CI), usando uma pré-escala de valor PS. Essa equação é válida para os timers 0, 1 e 3.

O sinal aplicado ao timer tem período T_{CY} (proveniente do *clock* do sistema). T_{OV} é o valor de contagem que causa *overflow* (65536 para 16 bits e 256 para 8 bits).

$$T = T_{CY} \times PS \times (T_{OV} - CI) \tag{1}$$

A equação (2) mostra como determinar T_0 para obter um tempo T desejado. Nesse caso, o valor da pré-escala deve ser arbitrado.

$$CI = T_{OV} - \frac{T}{T_{CY} \times PS} \tag{2}$$

O PIC18F4550 possui 4 timers: Timer 0, Timer 1, Timer 2 e Timer 3.

A configuração dos timers é feita através dos registradores T0CON, T1CON, T2CON e T3CON. Esta configuração pode ser feita tanto configurando bit a bit os registradores TxCON quanto utilizando as funções da biblioteca timers.h disponível no pacote "PIC18F Legacy Peripheral Libraries v2.0".

Detalhes sobre os registradores que configuram os times podem ser encontrados nas seções 11, 12, 13 e 14 do *datasheet* do PIC18F4550.

ATIVIDADES

1- Download do circuito de simulação.

Acesse a plataforma Moodle e faça o download do circuito L7.pdsprj.

Salve o arquivo no seguinte diretório de trabalho: {Disciplina}_{Turma}_{Grupo}_{Número do roteiro}

Ex: C:\EC45C_C51A_B1_L7

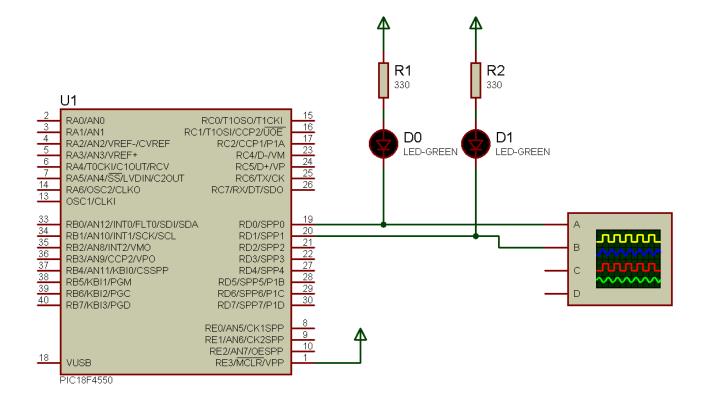


Figura 1: Circuito da atividade L7.

2- Desenvolvimento do firmware.

Crie um novo projeto no MPLAP denominado L7 e salve-o no diretório de trabalho criado na atividade anterior.

Desenvolva um firmware capaz de:

- Habilitar interrupções sem prioridade e entrar em um loop infinito vazio.
- Gerar uma temporização de 500 ms usando o TIMER 0.
- Piscar o LED D0 ligado em RD0 na frequência de 1 Hz usando a interrupção do TIMER 0.
- Gerar uma temporização de 80 ms usando o TIMER 3.
- Piscar o LED D1 ligado em RD1 na frequência de 6,25 Hz usando a interrupção do TIMER 3.

Observações sobre o kit didático XM118:

Possui um cristal de 20 MHz.

Utilize o seguinte código para iniciar seu projeto:

3- Simulação do firmware gerado no Proteus.

Simule o *firware* no Proteus e apresente o funcionamento ao professor.

Para visualizar os sinais nos pinos RD0 e RD1 no PROTEUS, use o osciloscópio (OSCILLOSCOPE) e meça as frequência dos sinais gerados nestes pinos

4- Gravação e execução do código de máquina no microcontrolador

Grave o código de máquina no microcontrolador e apresente o funcionamento ao professor.

5- Envio dos resultados para plataforma Moodle.

Compacte o diretório de trabalho com o projeto do *firmware* L7 em um arquivo <u>.zip</u>.

```
Nomeie o arquivo obedecendo o seguinte formato: {Disciplina}_{Turma}_{Grupo}_{Número do roteiro}.zip Ex: EC45C_C51A_G1_L7.zip
```

Envie o arquivo compactado acessando a atividade "L7".